



RTL Design of RGB to YUV

Use VCS and Verdi to implement RGB to YUV

實驗日期：2024.05.06


學號姓名：B092040016 陳昱逢

實驗內容及過程

- 主要內容：使用 Verilog 撰寫 RGB to YUV 電路，並使用提供的 testbench.v 測試實作是否正確。
- 主要過程：利用前一次的實驗的排程結果，我先分別畫出 Scheduling, Allocation, Datapath 以及 STG and State Table 等圖片，接著參考提供的 Verilog code 一步步實作出完整電路並測試成功。



實驗過程-Scheduling

首先根據前一次的實驗排程結果，畫出我的 Scheduling 圖：

 


實驗過程-Allocation

接著做 Allocation ，最後整理得出右圖：

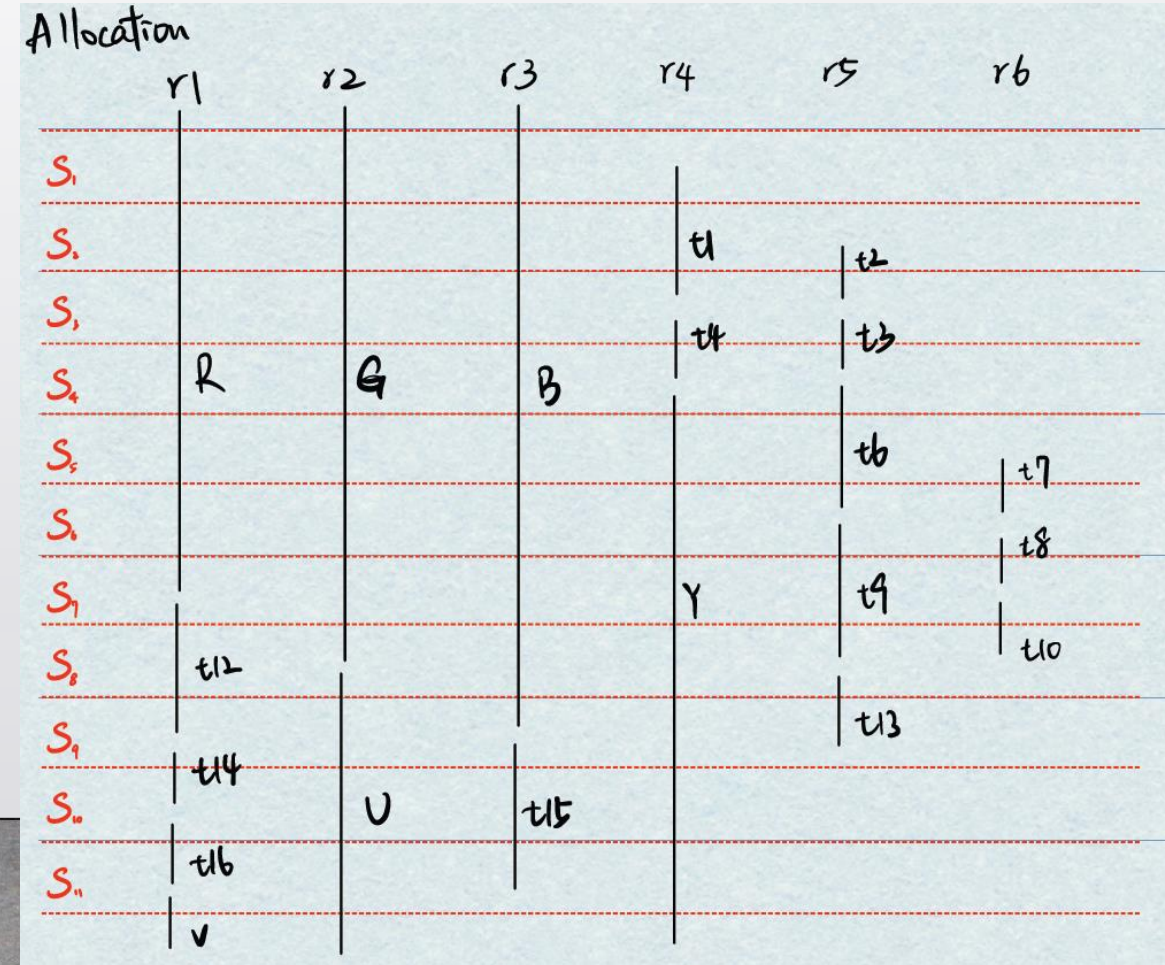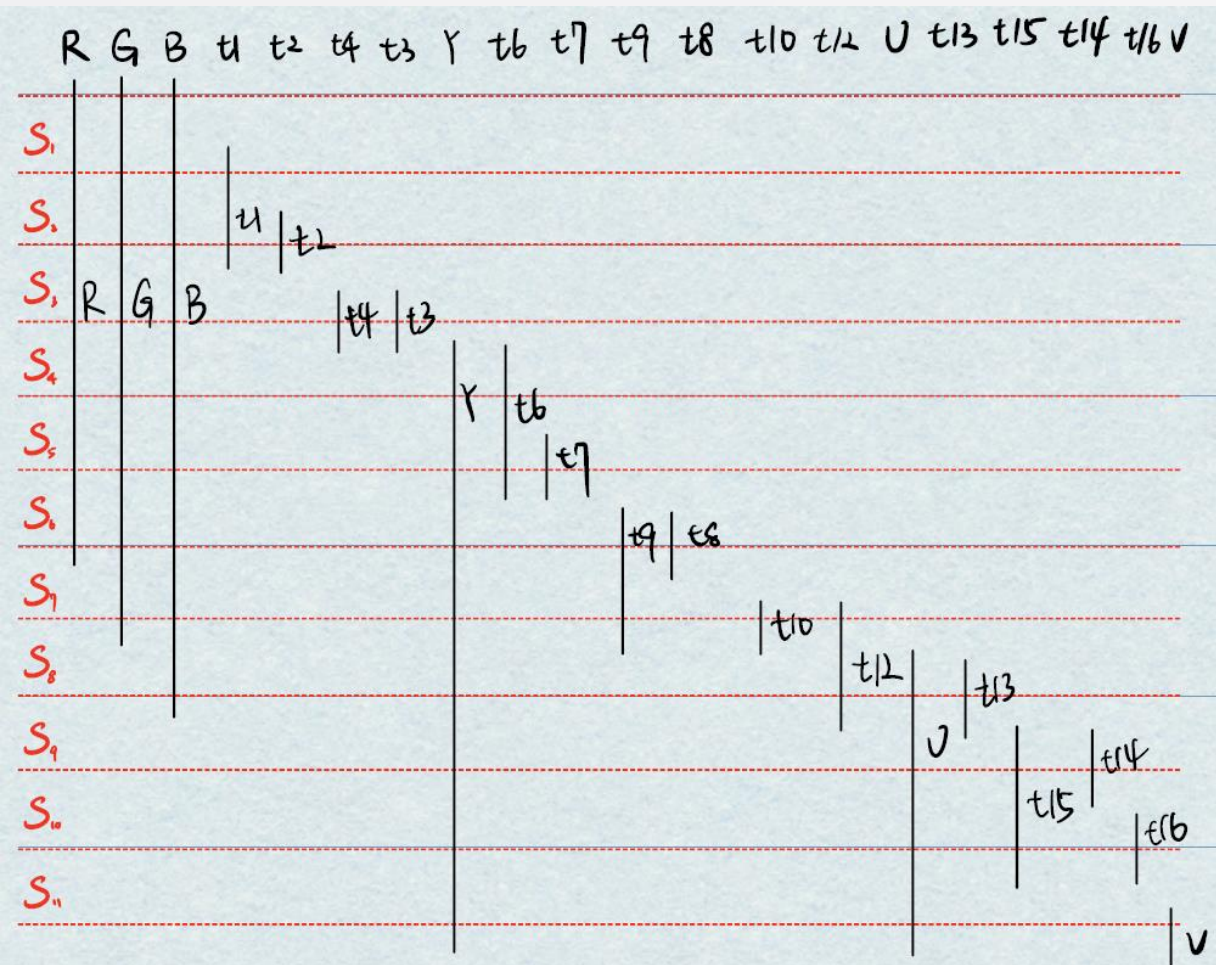

實驗過程-Datapath


根據 Allocation 結果，畫出 Datapath：

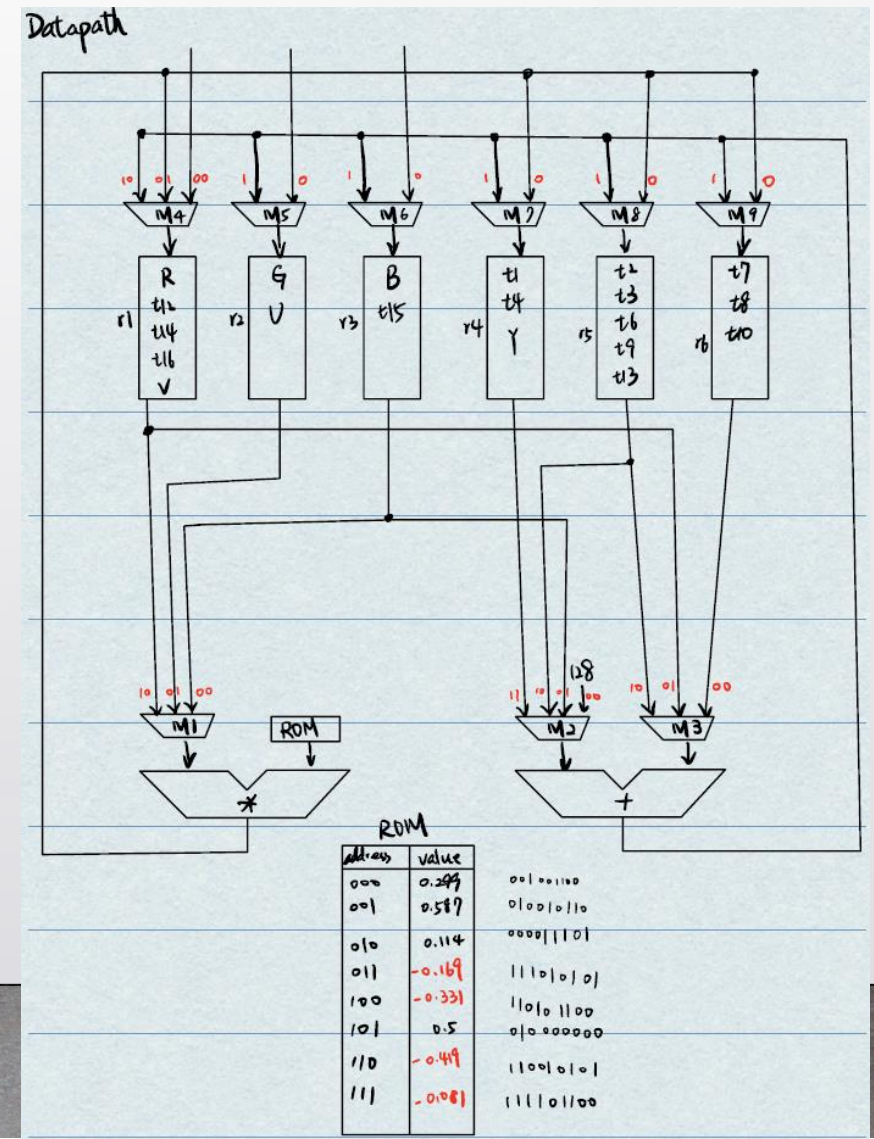

實驗過程-STG and state table

接著畫出 STG and state table, 以便寫控制訊號：

STG and state table

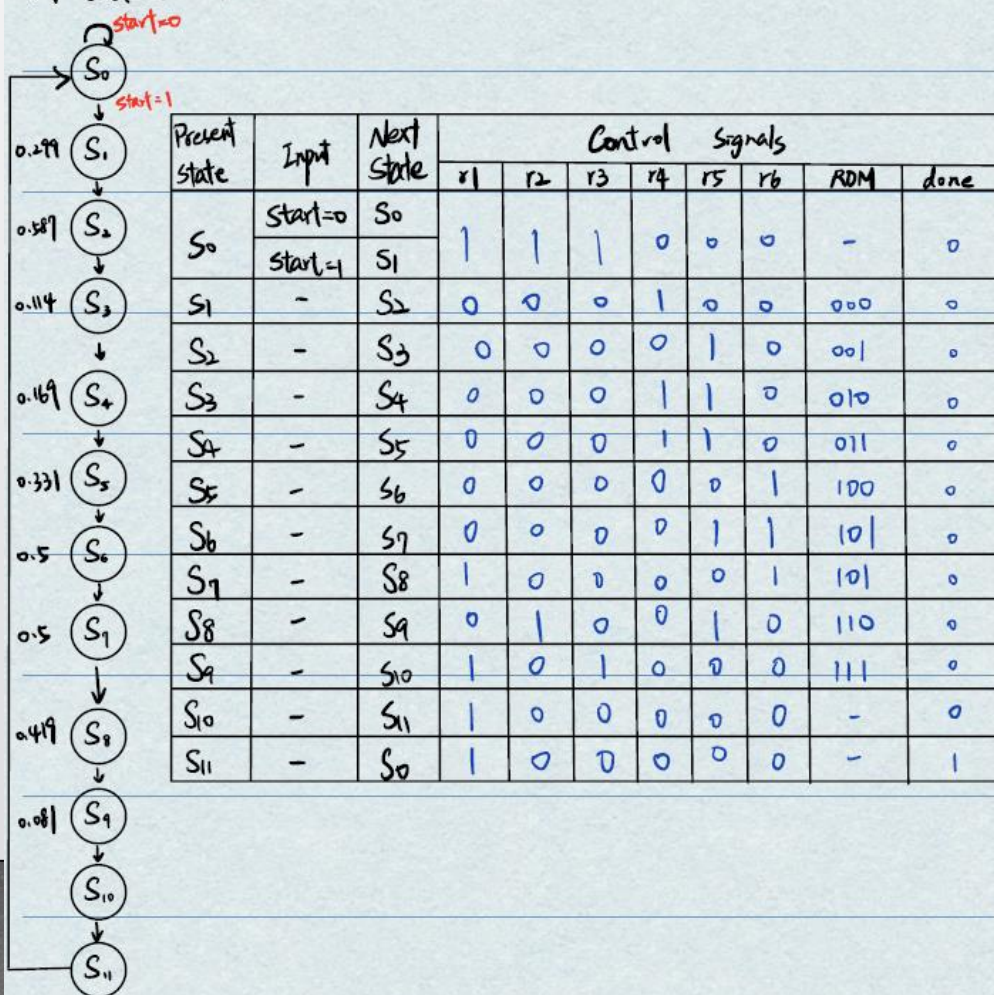

Present state	Input	Next state	Control signals								
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
S0	start=0	S0	-	-	-	00	0	0	-	-	-
	start=1	S1	-	-	-	00	0	0	-	-	-
S1	-	S2	10	-	-	-	-	-	0	-	-
S2	-	S3	01	-	-	-	-	-	-	0	-
S3	-	S4	00	11	10	-	-	-	1	0	-
S4	-	S5	10	11	10	-	-	-	1	0	-
S5	-	S6	01	-	-	-	-	-	-	-	0
S6	-	S7	00	10	00	-	-	-	-	1	0
S7	-	S8	10	00	00	01	-	-	-	-	1
S8	-	S9	01	10	00	-	1	-	-	0	-
S9	-	S10	00	10	01	01	-	1	-	-	-
S10	-	S11	-	00	01	10	-	-	-	-	-
S11	-	S0	-	01	01	10	-	-	-	-	-

實驗過程-程式碼說明

參考提供的程式碼，先定義基本模組，其中我設計的 ROM 的值如最右邊的圖，轉換成二進制寫入在 ROM 的 module 中，基本模組的 Verilog code 如下：

Adder:

```
1 `define bits 9
2 module Add(A, B, Add);
3     input signed [`bits-1:0] A, B;
4     output [`bits-1:0] Add;
5     assign Add = A + B;
6 endmodule
```

Multiplier:

```
1 `define bits 9
2 module Mul(A, B, Mul);
3     input signed [`bits-1:0] A, B;
4     output [`bits-1:0] Mul;
5     wire s;
6     wire [7:0] N;
7     assign {s, Mul, N} = A * B;
8 endmodule
```

Register:

```
1 `define bits 9
2 module Register
3     input [`bits-1:0] D,
4     input reset, clk, load,
5     output reg [`bits-1:0] Q
6 ];
7     always @(posedge clk or negedge reset) begin
8         if(!reset)
9             Q <= 9'b0;
10        else if(load)
11            Q <= D;
12        end
13 endmodule
```

ROM:

```
1 module ROM (clk, addr, data);
2     input clk;
3     input [2:0] addr;
4     output reg [8:0] data;
5     always @(*)
6     begin
7         case(addr)
8             3'b000: data <= 9'b001001100;
9             3'b001: data <= 9'b010010110;
10            3'b010: data <= 9'b000011101;
11            3'b011: data <= 9'b111010101;
12            3'b100: data <= 9'b110101100;
13            3'b101: data <= 9'b010000000;
14            3'b110: data <= 9'b110010101;
15            3'b111: data <= 9'b111101100;
16        endcase
17    end
18 endmodule
```

ROM 設計方式:

ROM	
address	value
000	0.299
001	0.587
010	0.114
011	-0.169
100	-0.331
101	0.5
110	-0.419
111	-0.081

實驗過程-程式碼說明

我的電路設計中有接收 2 個訊號的多工器，因此參考老師提供的 MUX3、MUX4 的程式碼，撰寫出 MUX2，Multiplexer 的邏輯蠻類似的，其中 S 為控制訊號，控制要使用哪一個輸入作為輸出。以下為 Multiplexer 接收不同數量輸入的程式碼：

MUX2:

```
MUX2.v
1 `define bits 9
2 module MUX2 (
3     input [`bits-1:0] A, B,
4     input S,
5     output reg [`bits-1:0] Y
6 );
7     always @(*) begin
8         case (S)
9             1'b0: Y = A;
10            1'b1: Y = B;
11            default : Y = A;
12        endcase
13    end
14 endmodule
```

MUX3:

```
MUX3.v
D:\Desktop\IC_LAB\Lab3\MUX3.v
2 module MUX3 (
3     input [`bits-1:0] A, B, C,
4     input [1:0] S,
5     output reg [`bits-1:0] Y
6 );
7     always @(*) begin
8         case (S)
9             2'b00: Y = A;
10            2'b01: Y = B;
11            2'b10: Y = C;
12            default : Y = A;
13        endcase
14    end
15 endmodule
```

MUX4:

```
MUX4.v
1 `define bits 9
2 module MUX4 (
3     input [`bits-1:0] A, B, C, D,
4     input [1:0] S,
5     output reg [`bits-1:0] Y
6 );
7     always @(*) begin
8         case (S)
9             2'b00: Y = A;
10            2'b01: Y = B;
11            2'b10: Y = C;
12            2'b11: Y = D;
13        endcase
14    end
15 endmodule
```


實驗過程-程式碼說明

Datapath:

使用先前定義的基本模組，根據自己設計出的 Datapath 撰寫程式碼，這裡主要注意的是，輸入是接到哪裡的輸出，或是輸出又是輸出到哪裡。

```
Datapath.v
1 `timescale 1ns/1ps
2 `define bits 9
3 module Datapath ( inportR, inportG, inportB, control, clk, rst_n, outportY, outportU, outportV, done );
4     input [`bits-1:0] inportR, inportG, inportB;
5     input [21:0] control;
6     input clk, rst_n, done;
7     output [`bits-1:0] outportY, outportU, outportV;
8     wire [`bits-1:0] M1_OUT, M2_OUT, M3_OUT, M4_OUT, M5_OUT, M6_OUT, M7_OUT;
9     wire [`bits-1:0] M8_OUT, M9_OUT, Fadd, Fmul, R1, R2, R3, R4, R5, R6, data;
10    Register r1( .D(M4_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[21:21]), .Q(R1) );
11    Register r2( .D(M5_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[20:20]), .Q(R2) );
12    Register r3( .D(M6_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[19:19]), .Q(R3) );
13    Register r4( .D(M7_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[18:18]), .Q(R4) );
14    Register r5( .D(M8_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[17:17]), .Q(R5) );
15    Register r6( .D(M9_OUT), .reset(rst_n), .clk(clk), .load(control[16:16]), .Q(R6) );
16    MUX3 M1 ( .A(R3), .B(R2), .C(R1), .S(control[12:11]), .Y(M1_OUT) );
17    MUX4 M2 ( .A(9'b010000000), .B(R3), .C(R5), .D(R4), .S(control[10:9]), .Y(M2_OUT) );
18    MUX3 M3 ( .A(R6), .B(R1), .C(R5), .S(control[8:7]), .Y(M3_OUT) );
19    MUX3 M4 ( .A(inportR), .B(Fmul), .C(Fadd), .S(control[6:5]), .Y(M4_OUT) );
20    MUX2 M5 ( .A(inportG), .B(Fadd), .S(control[4:4]), .Y(M5_OUT) );
21    MUX2 M6 ( .A(inportB), .B(Fadd), .S(control[3:3]), .Y(M6_OUT) );
22    MUX2 M7 ( .A(Fmul), .B(Fadd), .S(control[2:2]), .Y(M7_OUT) );
23    MUX2 M8 ( .A(Fmul), .B(Fadd), .S(control[1:1]), .Y(M8_OUT) );
24    MUX2 M9 ( .A(Fmul), .B(Fadd), .S(control[0:0]), .Y(M9_OUT) );
25    Mul FU1 ( .A(M1_OUT), .B(data), .Mul(Fmul) );
26    Add FU2 ( .A(M2_OUT), .B(M3_OUT), .Add(Fadd) );
27    ROM FU3 ( .clk(clk), .addr(control[15:13]), .data(data) );
28    Register r7(R4, rst_n, clk, done, outportY);
29    Register r9(R2, rst_n, clk, done, outportU);
30    Register r8(R1, rst_n, clk, done, outportV);
31 endmodule
```

實驗過程-程式碼說明

Controller:

此圖為 Controller 的程式碼，主要根據 state table 分別去設定每個 state 所需的控制訊號，以確保運算正確。

```
1 `timescale 1ns/1ps
2 `define bits 9
3 `define S0 4'b0000
4 `define S1 4'b0001
5 `define S2 4'b0010
6 `define S3 4'b0011
7 `define S4 4'b0100
8 `define S5 4'b0101
9 `define S6 4'b0110
10 `define S7 4'b0111
11 `define S8 4'b1000
12 `define S9 4'b1001
13 `define S10 4'b1010
14 `define S11 4'b1011
15 module Controller ( start, rst_n, clk, done, control);
16     input start, rst_n, clk;
17     output reg done;
18     output reg [21:0] control;
19     reg [3:0] Current_State, Next_State;
20     always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
21         if(!rst_n) Current_State <= `S0;
22         else Current_State <= Next_State;
23     end
24     always @(Current_State or start)
25     begin
26         case (Current_State)
27             `S0:
28                 begin
29                     control = 22'b1_1_1_0_0_0_000_00_00_00_00_0_0_0_0;
30                     done = 1'b0;
31                     if(!start) Next_State = `S0;
32                     else Next_State = `S1;
33                 end
34             `S1:
35                 begin
36                     control = 22'b0_0_0_1_0_0_000_10_00_00_00_0_0_0_0;
37                     done = 1'b0;
38                     Next_State = `S2;
39                 end
40             `S2:
41                 begin
42                     control = 22'b0_0_0_0_1_0_001_01_00_00_00_0_0_0_0;
43                     done = 1'b0;
44                     Next_State = `S3;
45                 end
46             `S3:
47                 begin
48                     control = 22'b0_0_0_1_1_0_010_00_11_10_00_0_0_1_0;
49                     done = 1'b0;
50                     Next_State = `S4;
51                 end
52             `S4:
53                 begin
54                     control = 22'b0_0_0_1_1_0_011_10_11_10_00_0_0_1_0_0;
55                     done = 1'b0;
56                     Next_State = `S5;
57                 end
58             `S5:
59                 begin
60                     control = 22'b0_0_0_0_0_1_100_01_00_00_00_0_0_0_0;
61                     done = 1'b0;
62                     Next_State = `S6;
63                 end
64             `S6:
65                 begin
66                     control = 22'b0_0_0_0_1_1_101_00_10_00_00_0_0_0_1_0;
67                     done = 1'b0;
68                     Next_State = `S7;
69                 end
70             `S7:
71                 begin
72                     control = 22'b1_0_0_0_0_1_101_10_00_00_01_0_0_0_0_1;
73                     done = 1'b0;
74                     Next_State = `S8;
75                 end
76             `S8:
77                 begin
78                     control = 22'b0_1_0_0_1_0_110_01_10_00_00_1_0_0_0_0;
79                     done = 1'b0;
80                     Next_State = `S9;
81                 end
82             `S9:
83                 begin
84                     control = 22'b1_0_1_0_0_0_111_00_10_01_01_0_1_0_0_0;
85                     done = 1'b0;
86                     Next_State = `S10;
87                 end
88             `S10:
89                 begin
90                     control = 22'b1_0_0_0_0_0_000_00_00_01_10_0_0_0_0_0;
91                     done = 1'b0;
92                     Next_State = `S11;
93                 end
94             `S11:
95                 begin
96                     control = 22'b1_0_0_0_0_0_000_00_01_01_10_0_0_0_0_0;
97                     done = 1'b1;
98                     Next_State = `S0;
99                 end
100             default:
101                 begin
102                     control = 22'b0_0_1_0_0_0_000_00_01_01_0_00_1_0_0_0_0;
103                     done = 1'b1;
104                     Next_State = `S0;
105                 end
106         endcase
107     end
108 endmodule
```


實驗過程-程式碼說明

最後一步參考提供的程式碼完成整個電路的 Verilog code, 接著再用 testbench 測試是否實作正確。

RGB2YUV:

```
RGB2YUV.v
1  `timescale 1ns/1ps
2  `define bits 9
3
4  module RGB2YUV (start, clk, rst_n, inportR, inportG, inportB, done, outportY, outportU, outportV);
5      input start, clk, rst_n;
6      input [`bits-1:0] inportR, inportG, inportB;
7      output done;
8      output [`bits-1:0] outportY, outportU, outportV;
9      wire [21:0] control;
10     Controller Controller( .start(start), .rst_n(rst_n), .clk(clk), .done(done), .control(control) );
11     Datapath Datapath( .inportR(inportR), .inportG(inportG), .inportB(inportB), .control(control), .clk(clk),
12         .rst_n(rst_n), .outportY(outportY), .outportU(outportU), .outportV(outportV) ,.done(done) );
13 endmodule
```

實驗結果及分析

模擬結果後，原本 RGB 的圖片生成 3 張圖片，分別對應 Y, U, V 的輸出。

mountain256.bmp:



mountain256Y.bmp:



mountain256U.bmp:



mountain256V.bmp:





實驗心得

一開始看到這次實驗的時候覺得很難，不過還好此次實驗有提供大部分的程式碼，讓我們只需要專注在最重要的部分就好。我首先畫了 Scheduling, Allocation, Datapath 以及 STG and state table，雖然過程偏繁複，但是實際自己畫過一遍，遍歷整個電路的流程的過程中，更清楚了其中的邏輯也了解實際在設計電路過程中會遇到的問題，撰寫程式碼也有幫我找回之前數位系統碰過一些 Verilog 的記憶，此次實驗中，我不僅了解其中的原理，也更深入地理解電路實際在跑所需要注意的地方，雖然此次實驗較為複雜，但看到結果出來的那一刻真的很值得也很有成就感。